



Programa de Ingeniería en Robótica y Mecatrónica

Microcontroladores
Remberto Sandoval Aréchiga

Reporte de practica de controlador de display 7 segmentos

Integrantes del equipo Los Panas
Karla Lorena Loera Benitez
Jonathan Adrian Garcia Guerrero
Allan Uriel Valencia Esparza

Matricula
35165366
35164932
35164771

Resumen

Nuestro proyecto es realizar un display de 7 segmentos basándonos en la ayuda de cada uno de nuestros compañeros. Cada uno de los equipos contribuyo con una parte del código ya sea contadores, el preescalador y la estructura base.

Por lo que en este reporte podremos observar las diversas herramientas y códigos que utilizamos, así como las simulaciones correspondientes, una pequeña instrucción de lo que es un display de 7 segmentos y nuestras conclusiones de lo realizado.

Índice

A

Análisis de resultados	12
Apéndice A (código)	13
Apéndice B (Testbench)	16
Arquitectura	6
Decodificador	7
Multiplexor	7
Preescalador	6

C

Conclusiones	12
--------------------	----

I

Implementación y simulación	8
Contador de anillo	9
Decodificador	9
Multiplexor	10
Preescalador	8
Índice	3
Introducción	4, 5
¿Qué es un display de 7 segmentos?	4
Partes de un display de 7 segmentos	4

R

Referencias	12
Requerimientos	5
Resumen	2

Introducción

Para poder comprender un poco mejor lo que se realizó daremos una pequeña introducción a el display de 7 segmentos con algunas de sus características principales. Después de analizar esto podremos dar inicio a como realizamos cada una de las partes de nuestro display de 7 segmentos.

¿Qué es un display de 7 segmentos?

El display de siete segmentos es una forma de representar caracteres en equipos electrónicos. Está compuesto de siete segmentos que se pueden encender o apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una pequeña línea y permite visualizar números del 0 al 9 y algunos caracteres. Existen dos tipos de display, de cátodo común y de ánodo común.

 


Imagen 1 Display 7 segmentos

Ánodo común

Se llama así porque todos los leds están unidos en su terminal positiva (ánodo), para encenderlos tenemos que poner tierra en la terminal de la letra que se desee.

 


Imagen 2 Ánodo común

Cátodo común

Este display es el opuesto del ánodo común ya que los leds están unidos en la terminal negativa (cátodo). Para encender los leds tenemos que poner voltaje en las terminales de las letras.

 


Imagen 3 Cátodo común

 


Imagen 4 Partes del display

Partes de un display de 7 segmentos

Se llama así porque todos los leds están unidos en su terminal. Se le conoce como 7 segmentos por que cuenta con siete diodos led principales y uno extra para representar un punto. También cuenta con una carcasa para cubrirlos y 10 terminales: 2 son de alimentación (2 de Vcd o 2 de Gnd), 1 es para visualizar un punto y 7 son para representar cada uno de los números según la combinación que se le ponga, estos están representados por una letra del abecedario desde la "A" hasta la letra "G".

Requerimientos

Los requerimientos para este proyecto son; crear un controlador de display de 7 segmentos el cual tendrá que poder exponer 4 dígitos haciendo uso del hexadecimal (lo cual se traduce a un sistema de numeración que va del 0 al 15), que internamente se podría escribir como 0x0 a 0xF, asimismo, para mostrar estos dígitos en el display propiamente dicho, se hará uso de un preescalador que funcionara a 120 Hz, que es lo ideal para que el ojo humano no aprecie el parpadeo del display. Los dígitos que deberá mostrar el display propiamente dicho serán otorgados por medio de 4 entradas de 4 bits cada uno, que serán seleccionados por un selector de anillo, pasando por un demultiplexor, y, finalmente transitara por un codificador, dando señales a los segmentos y del contador de anillo hacia los ánodos del display.

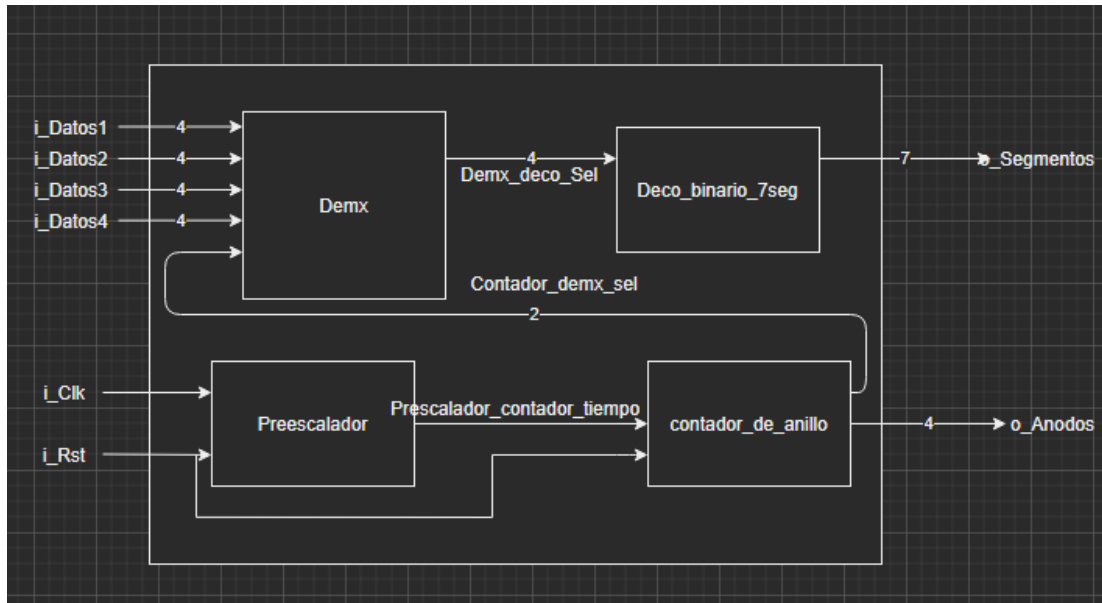


Imagen 5 Imagen del diagrama de caja negra en el cual se especifican los requerimientos necesarios para que el controlador sea posible.

Arquitectura

La siguiente imagen muestra nuestra arquitectura que comienza con nuestro diagrama de caja negra el cual incluye todos los diversos componentes que vamos a necesitar para crear nuestro display.

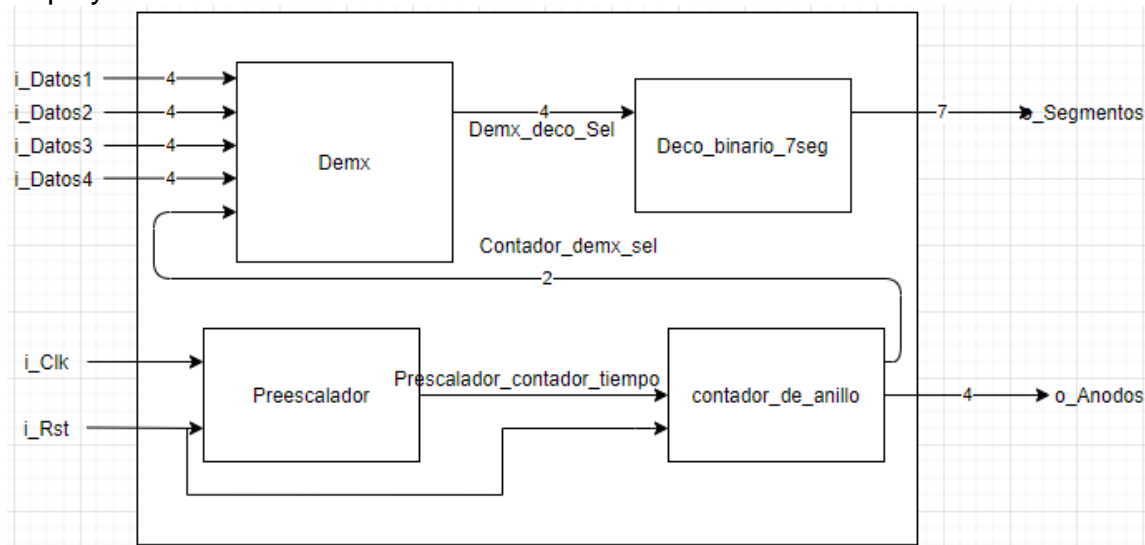


Imagen 6 Caja negra

De manera individual en cada uno de ellos hicimos un código por separado basándonos en su arquitectura comenzando por el preescalador.

Preescalador

- Modifica la frecuencia de entrada de la señal *i_Clk* de los 100MHz a 120Hz en la salida mediante un conteo de pulsos cada flanco positivo lo que permite operar a distintas frecuencias.
- Cada 833334 ciclos de reloj provenientes de la señal *i_Clk* se producirá un ciclo de reloj en la salida *o_Presc*.
- Mantiene la salida *o_Presc* en 1 la mitad del tiempo y la otra mitad en 0. Cuando el contador de pulsos alcanza un valor igual a 416667 el valor de la señal de salida pasa de 1 a 0. Cuando el contador de pulsos alcanza un valor igual a 833334 el valor de la señal de salida pasa de 0 a 1 y el conteo se reinicia desde 0.
- Utiliza la señal *o_Presc* como habilitación del contador de anillo, cuando esta señal de salida tiene un valor de 1.

 


Imagen 7 Diagrama del preescalador

Contador de anillo

- Seleccionar el display de 4 segmentos en el que se representará cada dato a través de la señal de *o_Anodo*, a partir de una señal de reloj de 120 Hz.
- En el contador de anillo existe un bit que se desplaza entre flip flops usando la señal del preescalador que lo hará cambiar de posición, esto se traduce como altos y bajos en los

ánodos los cuales son ceros y unos lógicos para el selector como se observa en la siguiente imagen, esto para la salida o_Anodos.

- La salida selector está conformada por Q3, Q2, Q1 y Q0, los cuales envían la posición del bit en el anillo contador, con el cual el demultiplexor toma como referencia para seleccionar la entrada de datos.

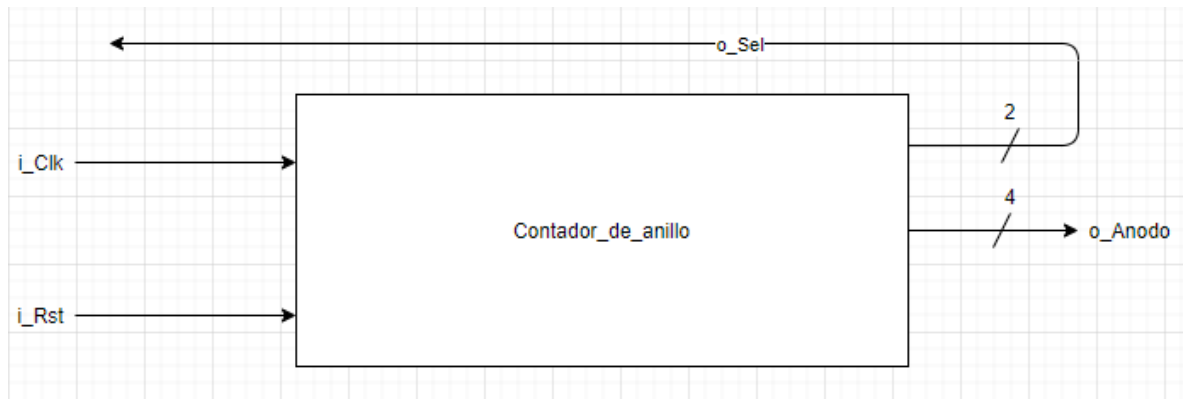


Imagen 8 Diagrama de contador de anillo

Multiplexor

- La entrada i_Sel indica qué entrada será correspondiente a la salida. Este comportamiento se describe a continuación:

i_Sel = "00" [La salida corresponde a i_Datos0]

i_Sel = "01" [La salida corresponde a i_Datos1]

i_Sel = "10" [La salida corresponde a i_Datos2]

i_Sel = "11" [La salida corresponde a i_Datos3]

 


Imagen 9 Diagrama de multiplexor

Decodificador

Al implementar en nuestro código lo antes ya mencionado para obtener la arquitectura a través de nuestra herramienta vivado nos quedó de la siguiente forma:

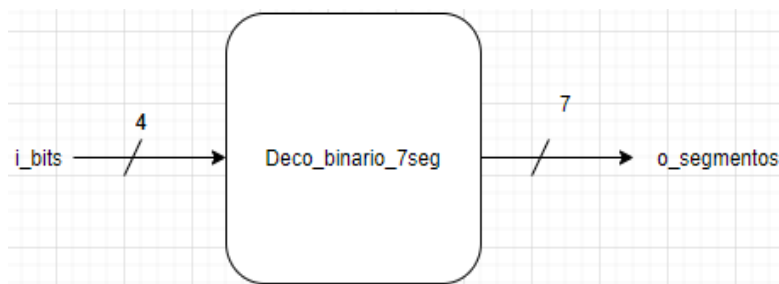


Imagen 10 Diagrama del decodificador

Implementación y simulación

En nuestra simulación comenzamos cerciorándonos de que cada uno de nuestros códigos funcionaran de manera correcta así mismo la simulación individual de cada código como se muestra a continuación.

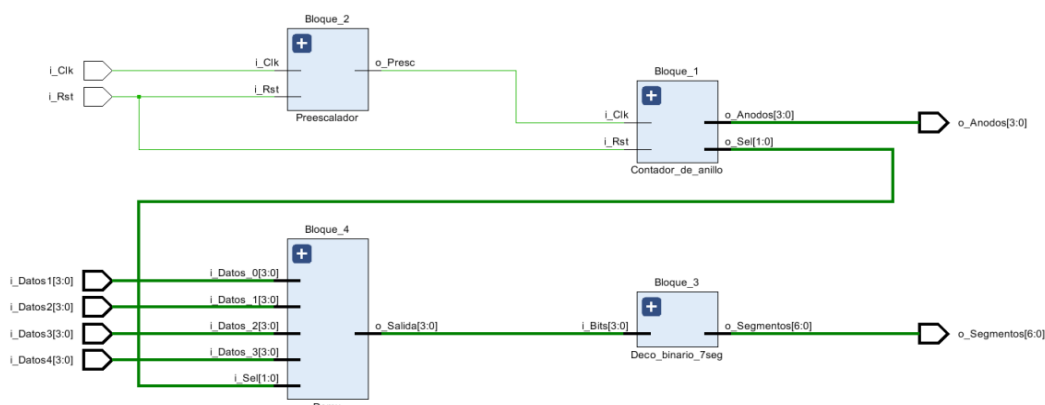


Imagen 11 Diagrama completo de vivado

Preescalador

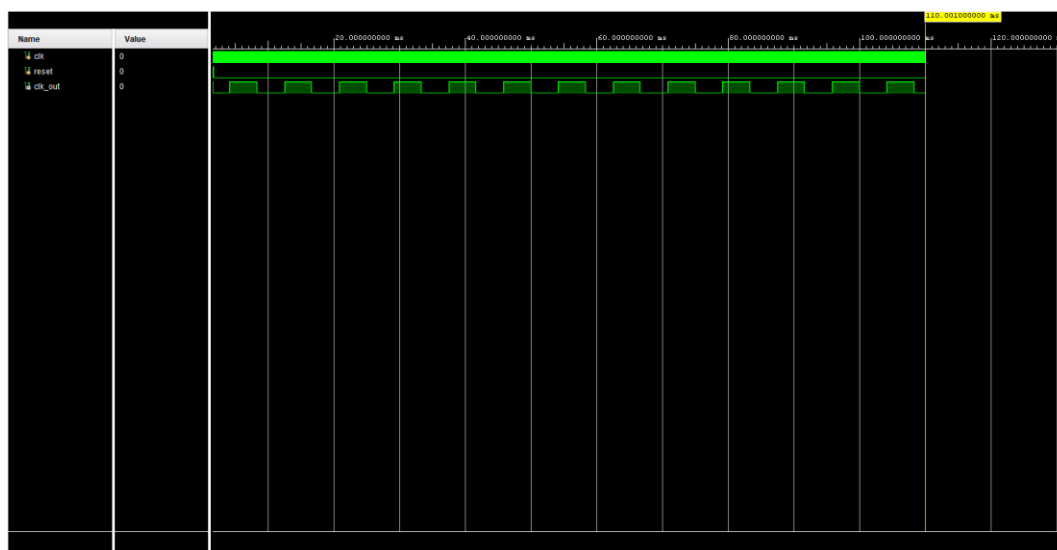


Imagen 12 Simulación del preescalador

Contador de anillo

 


Imagen 13 Simulación del contador de anillo

Decodificador

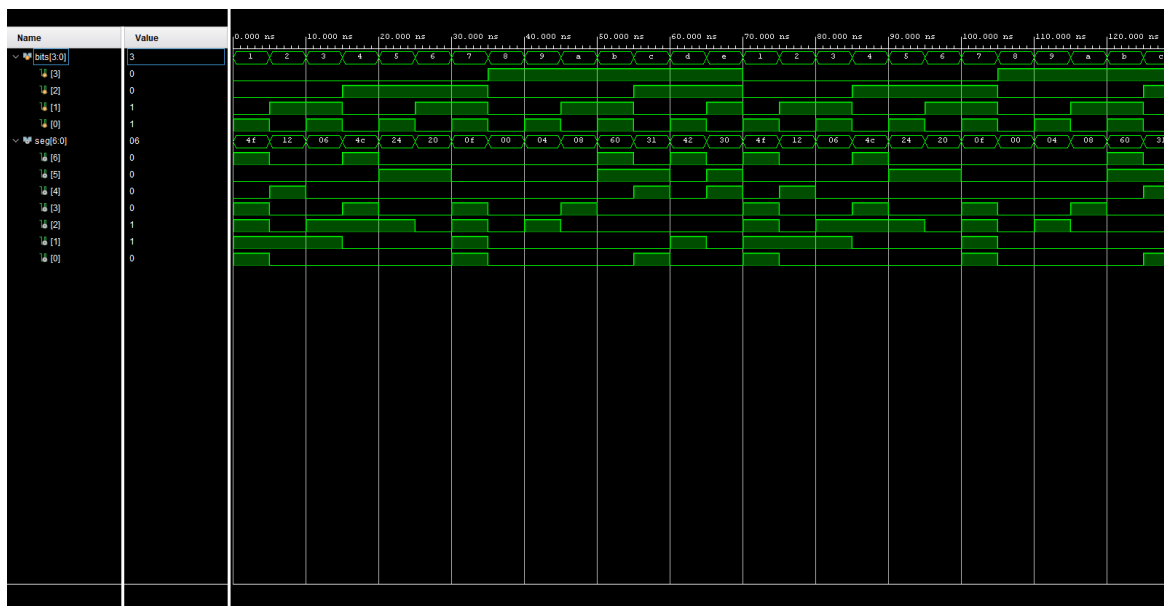


Imagen 14 Simulación del decodificador

Multiplexor

 


Imagen 15 Simulación de multiplexor

Comprobando que los códigos funcionaban de manera correcta gracias a las simulaciones procedimos a realizar el código completo para corroborar que todo en conjunto funciona de manera correcta realizando su respectiva simulación.

 


Imagen 16 Simulación de todo el programa

 


Imagen 17 Simulación completa

Ya que funciono de manera correcta el código y la simulación de todo en conjunto obtuvimos de igual manera nuestro project summary y nuestro device.

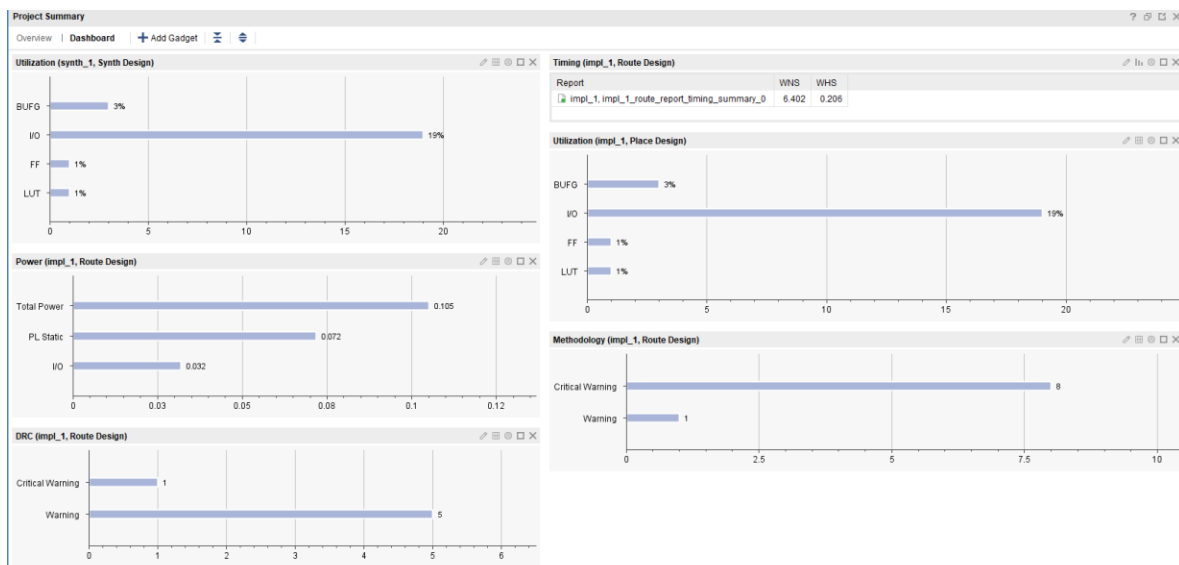


Imagen 18 Project summary

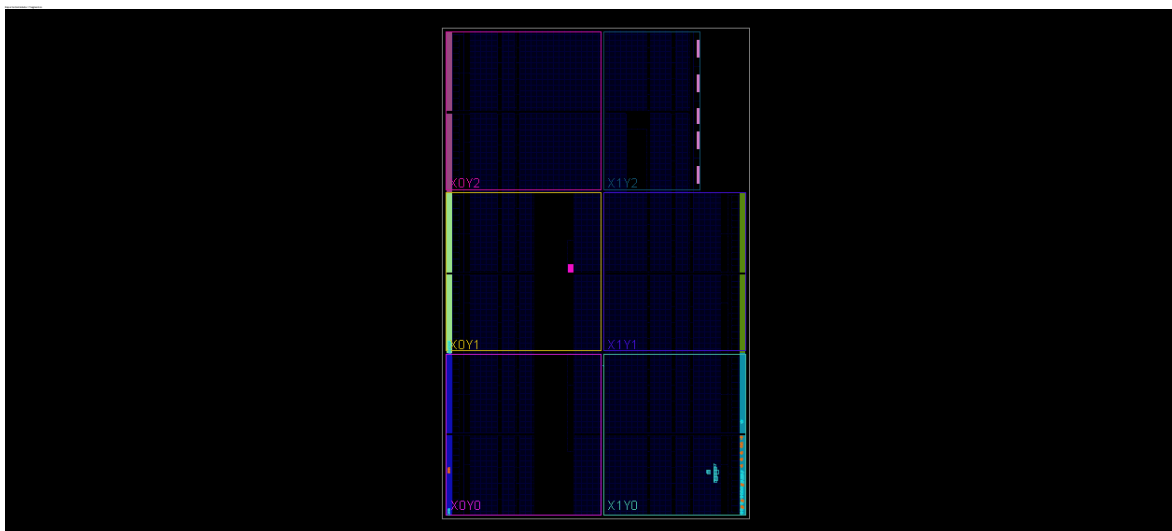


Imagen 19 Device

Análisis de resultados

Gracias al trabajo en conjunto de todos y la tutela de nuestro profesor pudimos llevar a cabo dicho proyecto con el cual nos mostró no solo el funcionamiento de una display de 7 segmentos si no también la utilización de Verilog, nuevas plataformas de trabajo y muchas nuevas dinámicas de este que nos ayudaran en nuestro día cotidiano como futuros ingenieros.

Los resultados en nuestras simulaciones nos señalan que no debería de haber mayor complicación en caso de que pudiéramos subirlo a nuestra basys 3 lo cual esperamos algún día poder hacerlo nosotros mismos.

Los resultados fueron más de los esperados a pesar de las dificultades que llegamos a tener con transformación de diagrama a código, fue muy desafiante en un principio el crear el código de Contador de anillo, pero uno de nuestros compañeros nos ayudó a realizarlo después de ese problema no hubo ninguna complicación.

Conclusiones

El display de 7 segmentos está constituido de varias partes que son indispensables para su funcionamiento con este proyecto en conjunto nos dimos cuenta de la importancia de cada una de sus componentes y que no solo el display necesita el buen funcionamiento de todo para operar correctamente, sino que también un equipo de trabajo el cual se verá reflejado gravemente cualquiera de sus fallas.

En el caso de nuestro equipo hubo varias complicaciones con la utilización de Verilog y de nuestro código lo cual se resolvió favorablemente y gracias a estos problemas ocurridos logramos un mayor conocimiento sobre este tema y el funcionamiento de un contador de anillo para luego implementar este conocimiento en los códigos faltantes para así lograr finalizar nuestro trabajo.

En general esta práctica fue bastante productiva para nosotros logrando comprender conceptos de los cuales antes no teníamos conocimiento.

Referencias

Authorized translation from the English language edition, entitled DIGITAL FUNDAMENTALS, 9TH Edition by FLOYD, THOMAS L., published by Pearson Education Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2006

Ingeniería Mecafenix. (2020, 22 junio). Display de 7 segmentos (como se usa).

<https://www.ingmecafenix.com/electronica/display-de-7-segmentos/>

A. (2018, 24 enero). Display 7 Segmentos ánodo y cátodo común. HETPRO/TUTORIALES.

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/display-7-segmentos-anodo-catodo-comun/>

Apéndice A (código)

```
module Controlador_Display_7_seg
(
    input i_Clk,
    input i_Rst,
    input [3:0] i_Datos1,

    input [3:0] i_Datos2,

    input [3:0] i_Datos3,

    input [3:0] i_Datos4,

    output [3:0] o_Anodos,

    output [6:0] o_Segmentos);

    //Nombre del modulo
    //Entrada del reloj
    //Entrada del reset
    //Entrada de 4 bits llamado
    i_Datos1
    //Entrada de 4 bits llamado
    i_Datos2
    //Entrada de 4 bits llamado
    i_Datos3
    //Entrada de 4 bits llamado
    i_Datos4
    //Salida de 4 bits llamado
    o_Anodos
    //Salida de 7 bits llamado
    o_Segmentos

    wire [3:0] Demx_deco_Sel;
    //Cable interno de 4 bits
    //llamado De

    wire [1:0] Contador_demx_sel;
    //Cable interno de 2 bits
    //llamado Contador_demx_sel

    wire Prescalador_contador_tiempo;
    //Cable interno llamado
    Prescalador_contador_tiempo

    Contador_de_anillo Bloque_1(
        .i_Clk(Prescalador_contador_tiempo), //Nombre del primer bloque
        .i_Rst(i_Rst), //Contador_de_anillo
        .o_Anodos(o_Anodos), //Renombrando las entradas y
        .o_Sel(Contador_demx_sel) //salidas internas del bloque
    );
    //Renombrando las entradas
    //y salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque

    Preescalador Bloque_2(
        .i_Clk(i_Clk), //Nombre del segundo bloque
        .i_Rst(i_Rst), //Preescalador
        .o_Presc(Prescalador_contador_tiempo) //Renombrando las entradas y
    );
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque

    Deco_binario_7seg Bloque_3(
        .i_Bits(Demx_deco_Sel), //Nombre del tercer bloque
        .o_Segmentos(o_Segmentos) //Deco_binario_7seg
    );
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque

    Demx Bloque_4(
        .i_Sel(Contador_demx_sel), //Nombre del cuarto bloque
        .i_Datos_0(i_Datos1), //Demx
        .i_Datos_1(i_Datos2), //Renombrando las entradas y
        .i_Datos_2(i_Datos3), //salidas internas del bloque
    );
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
    //Renombrando las entradas y
    //salidas internas del bloque
```

```

        .i_Datos_3(i_Datos4),                //Renombrando las entradas y
        .o_Salida(Demx_deco_Sel)            //salidas internas del bloque
                                            //Renombrando las entradas y
                                            //salidas internas del bloque
    );

endmodule                                     //Acaba el modulo
-----
module Contador_de_anillo(                   //Nombre del modulo
    input i_Clk,                             //Entrada del reloj
    input i_Rst,                             //Entrada del reset
    output reg [3:0] o_Anodos,                //Salida de 4 bits llamado
                                            o_Anodos
    output reg [1:0] o_Sel);                 //Salida de 2 bits llamada o_Sel
    always @(posedge i_Rst, posedge i_Clk)    //Funcion que se ejecuta
                                            en forma de bucle, hace que el código espere
                                            el rise del clock y también el reset para
                                            ejecutar el código
begin                                        //Se engloba el proceso en un
    if(i_Rst) begin                        bloque
        o_Anodos<= 4'b0001;                //Condicional que revisa si se
        o_Sel<=2'b00;                       presiono el reset
    end                                     //Inicializa los ánodos en 0001
    else begin                             //Inicializa la selección en 00
        case(o_Sel)                       //Finaliza el condicional
            2'b00: begin                    //Condicional que engloba un
                o_Anodos<= 4'b0001;          bloque
                o_Sel<=o_Sel+1;              //Case que toma el valor que
            end                             está en o_Sel
            2'b01: begin                    //Cuando s_Sel se encuentra en
                o_Anodos<= 4'b0010;          00 inicia el siguiente bloque de códigos
                o_Sel<=o_Sel+1;              //Se asigna el valor a o_Anodos
            end                             0001
            2'b10: begin                    //Se suma un 1 al valor de o_Sel
                o_Anodos<= 4'b0100;          //Termina el bloque de código
                o_Sel<=o_Sel+1;              //Inicia el bloque de código
            end                             cuando o_Sel tiene el valor 01
            default: begin                  //Se asigna el valor a o_Anodos
                o_Anodos<= 4'b1000;          0010
                o_Sel<=2'b00;               //Se suma un 1 al valor de o_Sel
            end                             //Termina el bloque de código
        endcase                           //El siguiente bloque de código
                                            se ejecuta cuando no hay otro case disponible
    end                                     //Se asigna el valor a o_Anodos
                                            1000
                                            //Se le asigna a o_Sel un valor
                                            de 00
                                            //Termina el bloque de código
                                            //Termina el código dentro del
                                            condicional
    end                                     //Termina el bloque de código
end                                         //Termina el bloque de código

endmodule                                     //Acaba el modulo
-----
module Prescalador(                         //Nombre del módulo
    input i_Clk,                             //Declaración de la entrada llamada
                                            i_Clk

```

```

input i_Rst, //Declaración de la entrada llamada
              i_Rst
output o_Presc //Declaración de la salida llamada
              o_Presc

);
reg [19:0] contador; //Registro de 20 bits llamado contador
reg salida; //Registro llamado salida
always@(posedge i_Clk) //Función que se ejecuta en forma de
                        //bucle, hace que el código espere el rise del clock
                        //y también el reset para ejecutar el código

begin //Se engloba el proceso en un bucle
    if (i_Rst) //Condicional que se activa cuando se
                //presiona i_reset
        contador <= 0; //Se asigna el valor a contador
    else //Condicional que engloba otro bloque
        contador <= contador+1; //Se asigna nuevo valor a contador
        if (contador <= 416666) //Condicional que se activa cuando se
                                //cumple la condición
            salida <= 0; //Se asigna el valor de salida
        else //Condicional que engloba otro bloque
            salida <= 1; //Se asigna nuevo valor a salida
            if (contador == 833333) //Condicional que se activa cuando se
                                    //cumple la condición
                contador <= 0; //Se asigna el valor a contador
    end //Termina el bloque de código
    assign o_Presc = salida; //Se iguala el valor de assign o_Presc
                              //a salida
endmodule //Acaba el modulo

```

```

module Deco_binario_7seg( //nombre del módulo
    input [3:0] i_Bits, //entrada de 4 bits llamada
                        i_bits
    output reg [6:0] o_Segmentos //salida de 7 bits llamada
                                o_segments
);
always@(i_Bits) //función que se ejecuta en
                //forma de bucle
begin //Se engloba el proceso en un
    bloque
        case(i_Bits) //case para que según el valor
                    //de i_bits se asignará cierto
                    valor a o_segments
4'b0000: o_Segmentos = 7'b0000001; //0
4'b0001: o_Segmentos = 7'b1001111; //1
4'b0010: o_Segmentos = 7'b0010010; //2
4'b0011: o_Segmentos = 7'b0000110; //3
4'b0100: o_Segmentos = 7'b1001100; //4
4'b0101: o_Segmentos = 7'b0100100; //5
4'b0110: o_Segmentos = 7'b0100000; //6
4'b0111: o_Segmentos = 7'b0001111; //7
4'b1000: o_Segmentos = 7'b0000000; //8
4'b1001: o_Segmentos = 7'b0001100; //9
4'b1010: o_Segmentos = 7'b0001000; //A
4'b1011: o_Segmentos = 7'b1100000; //B
4'b1100: o_Segmentos = 7'b0110001; //C
4'b1101: o_Segmentos = 7'b1000010; //D
4'b1110: o_Segmentos = 7'b0110000; //E
4'b1111: o_Segmentos = 7'b0111000; //F
default: o_Segmentos = 7'b1111111; //Por defecto estén apagados
        endcase //se cierra el case
    end //termina el bloque
endmodule //termina el módulo

```

```

module Demx //Nombre del modulo

```

```

(   input [3:0] i_Datos_0,           //Entrada de 4 bits llamada
                                     i_Datos_0
   input [3:0] i_Datos_1,           //Entrada de 4 bits llamada
                                     i_Datos_1
   input [3:0] i_Datos_2,           //Entrada de 4 bits llamada
                                     i_Datos_2
       input [3:0] i_Datos_3,       //Entrada de de 4 bits llamada
                                     i_Datos_3
       input [1:0] i_Sel,           //Entrada de 2 bits llamada
                                     i_Sel
   output reg [3:0] o_Salida);      //Salida de 4 bits llamada
                                     o_Salida

always@(i_Sel) begin               //Función que ejecuta en forma
                                     de bucle
    case (i_Sel)                   //Condicional que revisa i_Sel
        2'b00: o_Salida <= i_Datos_0; //Cuando i_sel esta en
                                     estos 1'b00 se le asigna a o_Salida los
                                     datos de i_Datos_0
        2'b01: o_Salida <= i_Datos_1; //Cuando i_sel está en
                                     estos 1'b01 se le asigna a o_Salida los
                                     datos de i_Datos_1
        2'b10: o_Salida <= i_Datos_2; //Cuando i_sel está en
                                     estos 1'b10 se le asigna a o_Salida los
                                     datos de i_Datos_2
        default : o_Salida <= i_Datos_3; //En caso contrario
                                     que no se cumpla una de las anteriores
    endcase                       //Fin de la condicional
end                                //Termina el bloque de código

endmodule                          //Termina el modulo

```

Apéndice B (Testbench)

```

/module Controlador_Display_7_seg_TB( //Nombre del módulo del testbench
);
    reg clk,reset;                    //Registros llamados clk y reset
    reg [3:0] D0,D1,D2,D3;            //Registros de 4 bits llamados
                                     D0, D1, D2 y D3
    wire [3:0] AN;                     //Cable de 4 bits llamado AN
    wire [6:0] Seg;                   //Cable de 7 bits llamado Seg

    Controlador_Display_7_seg DUT(     //Nombre de la unidad bajo testeo
        .i_Clk(clk),                 //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .i_Rst(reset),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .i_Datos1(D0),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .i_Datos2(D1),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .i_Datos3(D2),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .i_Datos4(D3),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .o_Anodos(AN),               //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
        .o_Segmentos(Seg)            //Asignación de los nombres de
                                     las variables de otros bloques
    );

    initial                           //Inicializa el testbench
    begin                             //Inicia el bloque de código

```



```

        clk<=0;
        reset<=1;

        D0<=9;
        D1<=7;
        D2<=5;
        D3<=1;
        #20 reset<=0;

    end

    always@(clk) begin
        #5 clk<=~clk;
    end

endmodule

//Se le asigna a clk el valor 0
//Se le asigna a reset el valor de 1
//Se le asigna a d0 el valor de 9
//Se le asigna a d1 el valor de 7
//Se le asigna a d2 el valor de 5
//Se le asigna a d3 el valor de 1
//Pasa tiempo y el reset se le asigna el valor de 0
//Termina el bloque de código

//Inicializa el reloj
//El reloj se actualiza cada cierto tiempo
//Termina el reloj

//Termina el testbench
-----
module Contador_de_anillo_TB(
);
    reg clk;
    reg rst;
    wire [3:0] anodo;
    wire [1:0] sel;

    Contador_de_anillo DUT (
        .i_Clk(clk),
        .i_Rst(rst),
        .o_Anodos(anodo),
        .o_Sel(sel)
    );

    initial begin
        clk<=0;
        rst<=1;
        #20 rst<=0;
    end

    always@(clk) begin
        #5 clk <= ~clk;
    end

endmodule

//Nombre del módulo testbench
//Registro del reloj
//Registro del reset
//Cables de 4 bits de nombre ánodo
//Cables de 2 bits de nombre sel
//Nombre de la unidad bajo testeo(DUT)
//Asignación de los nombres de las variables de otros bloques
//Asignación de los nombres de las variables de otros bloques
//Asignación de los nombres de las variables de otros bloques
//Asignación de los nombres de las variables de otros bloques
//Inicia el testbench
//Se le asigna valor al reloj
//Se le asigna el valor de 1 al reset
//Pasa tiempo y se le asigna el valor 0 al reset
//Termina la inicialización del testbench

//Inicia la lista de sensibilidad para el clock
//Líneas de código para el reloj
//Termina el módulo de código

//Termina el módulo testbench
-----
module Prescalador_TB(
);
    reg clk;
    reg reset;
    wire clk_out;
    Prescalador DUT (
        .i_Clk(clk),
        .i_Rst(reset),
        .o_Presc(clk_out)
    );

    //Nombre del modulo
    //registro llamado reloj
    //registro llamado reset
    //Cable de salida del reloj
    //Diseño bajo testeo de multiplexor
    //Especifica que i_Clk es clk para su futuro uso
    //Especifica que i_Rst es reset para su futuro uso
    //Especifica que o_Presc es clk_out

```

```

);
initial
begin

    clk<=0;
    reset<=1;
    #20 reset<=0;

end
always@(clk)

    #5 clk <= ~clk;

endmodule

-----

module Preescalador_TB(
);
    reg clk;
    reg reset;
    wire clk_out;
    Preescalador DUT (

        .i_Clk(clk),
        .i_Rst(reset),
        .o_Presc(clk_out)

    );
    initial
    begin

        clk<=0;
        reset<=1;
        #20 reset<=0;

    end
    always@(clk)

        #5 clk <= ~clk;

endmodule

-----

`timescale 1ns / 1ps

module Multiplexor_TB(

);

    reg [3:0] Datos_0;
    reg [3:0] Datos_1;
    reg [3:0] Datos_2;
    reg [3:0] Datos_3;
    reg [1:0] Sel;
    wire [3:0] Salida;

    Multiplexor DUT(


```

para su futuro uso

```

//Iniciación del testbench
//Función que ejecuta en forma de
    bucle
//Asigna el valor 0 a clk
//Asigna el valor 1 a reset
//Asigna el valor 0 a reset
//Termina el bloque de código
//Función que ejecuta en forma de
    bucle
//El reloj se actualiza cada
    cierto tiempo
//Termina el modulo

```

//Nombre del modulo

```

//registro llamado reloj
//registro llamado reset
//Cable de salida del reloj
//Diseño bajo testeo de
    multiplexor
//Especifica que i_Clk es clk para
    su futuro uso
//Especifica que i_Rst es reset
    para su futuro uso
//Especifica que o_Presc es
    clk_out para su futuro uso

```

```

//Iniciación del testbench
//Función que ejecuta en forma de
    bucle
//Asigna el valor 0 a clk
//Asigna el valor 1 a reset
//Asigna el valor 0 a reset
//Termina el bloque de código
//Función que ejecuta en forma de
    bucle
//El reloj se actualiza cada
    cierto tiempo
//Termina el modulo

```

//Nombre del modulo

```

//Entrada de 4 bits llamada
    i_Datos_0
//Entrada de 4 bits llamada
    i_Datos_1
//Entrada de 4 bits llamada
    i_Datos_2
//Entrada de 4 bits llamada
    i_Datos_3
//Entrada de 2 bits llamada i_Sel
//Salida de 4 bits llamada
    o_Salida

```

//Diseño bajo testeo de

```

.i_Datos_0(Datos_0),

.i_Datos_1(Datos_1),

.i_Datos_2(Datos_2),

.i_Datos_3(Datos_3),

.i_Sel(Sel),

.o_Salida(Salida)

);

initial
begin

Datos_0 <=0;
Datos_1 <=0;
Datos_2 <=0;
Datos_3 <=0;
Sel <=0;
#50;
Datos_0 [0]<=1;

Datos_1 [1]<=1;

Datos_2 [2]<=1;

Datos_3 [3]<=1;

#50;
Sel <=0;
#50;
Sel [0]<=1;

Sel [1]<=0;

#50;
Sel [0]<=0;

Sel [1]<=1;

#50;
Sel [0]<=1;

Sel [1]<=1;

#50;
end
endmodule

multiplexor
// Especifica que i_Datos_0 es
Datos_0 para su futuro uso
// Especifica que i_Datos_1 es
Datos_1 para su futuro uso
// Especifica que i_Datos_2 es
Datos_2 para su futuro uso
// Especifica que i_Datos_3 es
Datos_3 para su futuro uso
// Especifica que i_Sel es Sel
para su futuro uso
// Especifica que o_Salida es
Salida para su futuro uso

//Iniciación del testbench
//Función que ejecuta en forma
de bucle

//Asigna el valor de 0 a Datos_0
//Asigna el valor de 0 a Datos_1
//Asigna el valor de 0 a Datos_2
//Asigna el valor de 0 a Datos_3
//Asigna el valor de 0 a Sel

//En el vector 0 de Datos_0 se
asigna el valor de 1
//En el vector 0 de Datos_1 se
asigna el valor de 1
//En el vector 0 de Datos_2 se
asigna el valor de 1
//En el vector 0 de Datos_3 se
asigna el valor de 1
//Pasa Tiempo
//Asigna el valor 0 a Sel
//Pasa Tiempo
//En el vector 0 de Sel se
asigna el valor de 1
//En el vector 1 de Sel se
asigna el valor de 0
//Pasa Tiempo
//En el vector 0 de Sel se
asigna el valor de 0
//En el vector 1 de Sel se
asigna el valor de 1
//Pasa Tiempo
//En el vector 0 de Sel se
asigna el valor de 1
//En el vector 1 de Sel se
asigna el valor de 1
//Pasa Tiempo
//Termina el bloque de código
//Termina el modulo

```