



**Universidad Autónoma  
de Zacatecas  
Programa de Ingeniería  
en Robótica y  
Mecatrónica  
Microcontroladores**

**Remberto Sandoval Aréchiga  
Microprocesador**

Alumno  
Karla Lorena Loera Benitez  
Jonathan Adrián García Guerrero  
Allan Uriel Valencia Esparza

Matricula  
35165366  
35164932  
35164771

## Índice

<b>Diagrama caja negra</b> .....	3
Descripción de entradas y salidas.....	3
<b>Diagrama caja blanca</b> .....	5
Codigo verilog. ....	5
<b>PC</b> .....	7
Diagrama caja negra.....	7
Descripción funcional.....	7
Descripción de entradas y salidas.....	7
Codigo verilog. ....	7
<b>Decodificador_de_instrucciones</b> .....	8
Diagrama caja negra.....	8
Descripción de entradas y salidas.....	9
Código verilog. ....	9
<b>Banco_de_registros</b> .....	21
Diagrama caja negra.....	21
Descripción funcional.....	21
Descripción de entradas y salidas.....	22
Código verilog. ....	22
Descripción funcional.....	24
Descripción de entradas y salidas.....	24
Código verilog. ....	24
<b>Selector_de_salidas</b> .....	25
Diagrama caja negra.....	25
Descripción funcional.....	25
Descripción de entradas y salidas.....	25
Código verilog. ....	26
<b>Simulación</b> .....	27
Descripción de la simulación. ....	27

## Resumen

En el siguiente reporte se verá el diseño de un microprocesador de 8 bits en el cual para su creación es necesario contar con conocimientos anteriormente vistos de sistemas digitales y descripción del hardware. Se verán los diagramas de caja negra, código en verilog y la descripción de sus señales.

## Diagrama caja negra

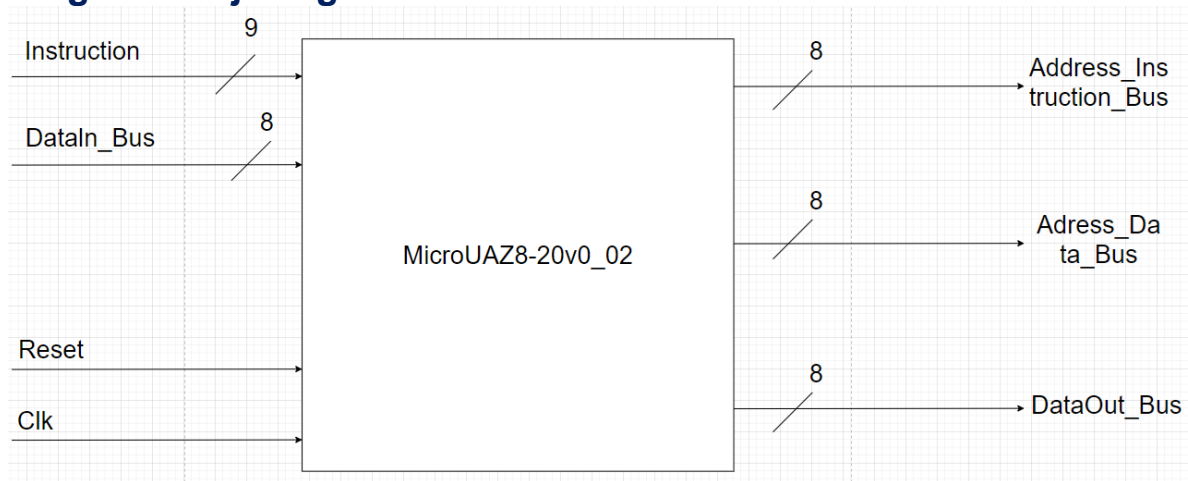


Ilustración 1 Diagrama caja negra microprocesador

## Descripción de entradas y salidas

Señal	Numero de bits	Descripción
<b>Instruction</b>	9	Entrada de 9 bits que indica la instrucción a realizar extraída desde la memoria ROM hasta el microprocesador.
<b>Data_InBus</b>	8	Entrada de 8 bits que transmite la información de la memoria de datos al microprocesador.
<b>Clk</b>	8	Entrada de 8 bits referencia de tiempo. Debe ser una señal periódica con frecuencia de 100 MHz.
<b>Reset</b>	8	Entrada de 8 bits que establece el sistema en un estado inicial.
<b>Adress_Instruction_Bus</b>	8	Entrada de 8 bits que lleva las solicitudes de instrucciones de instrucciones a la memoria ROM.
<b>Adress_Data_Bus</b>	8	Entrada de 8 bits encargada de llevar las direcciones de los datos a la memoria de datos.
<b>DataOut_Bus</b>	8	Entrada de 8 bits que se encarga de llevar los datos que se desea escribir en la memoria de datos.

## Set de instrucciones

Instruction	Arguments	Description	Comments
<b>LOAD</b>	RX,#NUM	Load #Num to register X	#Num is 3 bits [0,7]
<b>LOAD</b>	RX,[RY]	Load data at address [RY] from memory	RY and RX are 3 bits [0,7]
<b>STORE</b>	#NUM	Store #Num to [RX] address memory	#Num is 3 bits [0,7]
<b>STORE</b>	[RX],RY	Stores data at Register RY in [RX] memory address	RY and RX are 3 bits [0,7]
<b>MOVE</b>	RX,RY	Move data from register RY to RX	RY and RX are 3 bits [0,7]
<b>MATH</b>	RX,OP	DO MATH OPERATION WITH RX, AND STORES RESULT IN R0	OP: 0: R0=R0+RX 1: R0=R0-RX 2: R0= R0<<RX 3: R0= R0>>RY 4: R0=~RX 5: R0=R0&RX 6: R0 = R0 RX 7: R0=R0^RX
<b>JUMP</b>	[RX],COND	JUMP PC TO [RX] ADDRESS IF COND IS TRUE	COND: 0:NO CONDITION 1: SAVE PC IN R7 2: Z FLAG IS TRUE 3: Z FLAG IS FALSE 4: C FLAG IS TRUE 5: C FLAG IS FALSE 6: N FLAG IS TRUE 7: N FLAG IS FALSE
<b>NOP</b>		NO OPERATION	

## Diagrama caja blanca

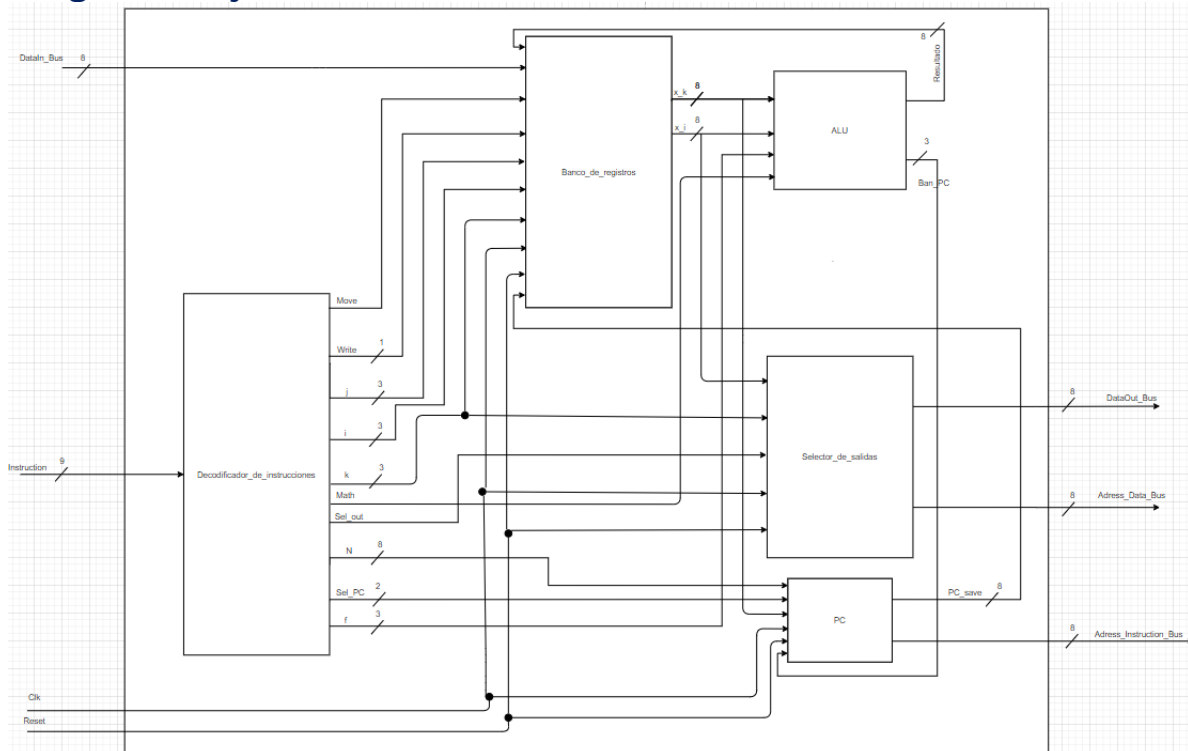


Ilustración 2 Diagrama caja blanca Microprocesador

### Código verilog.

```
module Pana(
input [7:0] DataIn_Bus,
input [8:0] Instruction,
input Clk,
input Reset,
output [7:0] DataOut_Bus,
output [7:0] Adress_Data_Bus,
output [7:0] Adress_Instruction_Bus
);
```

```
wire Move;
wire Math;
wire Write;
wire [2:0] k;
wire [2:0] i;
wire [2:0] j;
wire Sel_out;
wire [7:0] N;
wire [1:0] Sel_PC;
wire [2:0] f;
wire [7:0] Resultado;
wire [7:0] x_k;
wire [7:0] x_i;
wire [2:0] Ban_PC;
wire [7:0] PC_save;
```

```
Decodificador_de_instrucciones M1(
```

```

.Instruction(Instruction),
.Move(Move),
.Write(Write),
.j(j),
.i(i),
.k(k),
.Math(Math),
.Sel_out(Sel_out),
.N(N),
.Sel_PC(Sel_PC),
.f(f)
);

```

```

Banco_de_registros M2(
.Resultado(Resultado),
.DataIn_Bus(DataIn_Bus),
.Move(Move),
.Write(Write),
.j(j),
.i(i),
.k(k),
.Reset(Reset),
.Clk(Clk),
.PC_save(PC_save),
.x_k(x_k),
.x_i(x_i)
);

```

```

ALU M3(
.Math(Math),
.x_k(x_k),
.x_i(x_i),
.f(f),
.Resultado(Resultado),
.Ban_PC(Ban_PC)
);

```

```

Selector_de_salidas M4(
.x_i(x_i),
.k(k),
.Sel_out(Sel_out),
.Clk(Clk),
.Reset(Reset),
.DataOut_Bus(DataOut_Bus),
.Adress_Data_Bus(Adress_Data_Bus)
);

```

```

PC M5(
.N(N),
.Sel_PC(Sel_PC),
.x_k(x_k),
.Clk(Clk),
.Reset(Reset),
.Ban_PC(Ban_PC),
.PC_save(PC_save),
.Adress_Instruction_Bus(Adress_Instruction_Bus)
);

```

```

Endmodule

```

## Descripción de los bloques

### PC

Diagrama caja negra.

 


Ilustración 3 Diagrama caja negra PC

### Descripción funcional.

Bloque encargado de indicar a la memoria qué instrucción debe proporcionarle al microprocesador.

### Descripción de entradas y salidas

Señal	Dirección	Ancho (Bits)	Descripción
<b>clk</b>	Entrada	1	Señal de reloj
<b>reset</b>	Entrada	1	Señal útil para reiniciar
<b>N</b>	Entrada	8	Número de la instrucción a la que saltará
<b>X_i</b>	Entrada	8	Registro a revisar para los saltos positivos y negativos
<b>Sel_PC</b>	Entrada	2	Parte de la instrucción dedicada a seleccionar el tipo de salto de instrucción
<b>Ban_PC</b>	Entrada	3	Señal que sirve para entregarle las banderas al pc
<b>PC_save</b>	Salida	3	Guardar el pc en R7

### Codigo verilog.

```
module PC(  
input [2:0]Ban_PC,  
input [7:0] N,  
input [1:0] Sel_PC,  
input [7:0] x_k,  
input Clk,  
input Reset,  
output [7:0] PC_save,
```

```

output [7:0] Adress_Instruction_Bus
);

reg[7:0] Cuenta;

always@(posedge Clk)
    if (!Reset)
        Cuenta = Cuenta + 1;
    else
        Cuenta = 0;

assign Adress_Instruction_Bus = Cuenta;
assign PC_save = Cuenta;
endmodule

```

## Decodificador\_de\_instrucciones

Diagrama caja negra.

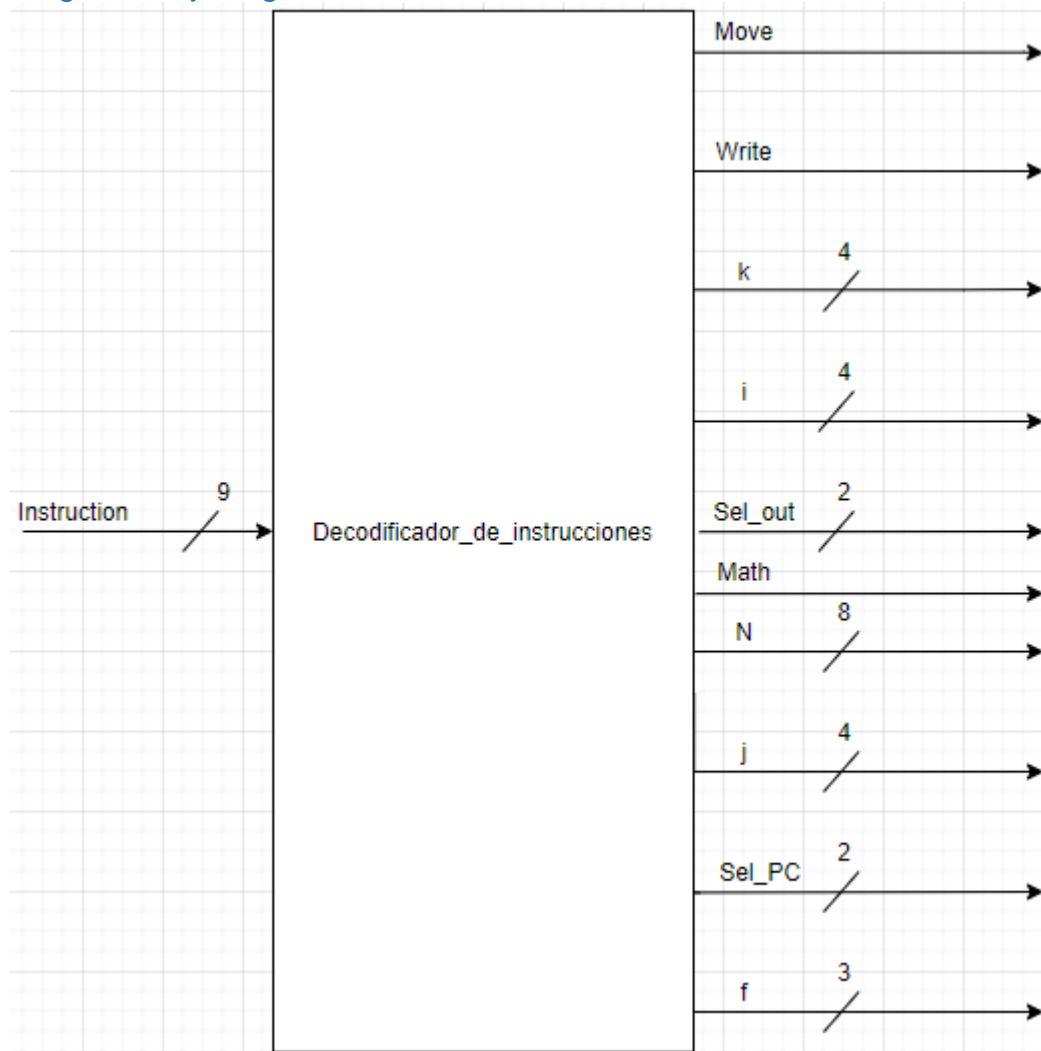


Ilustración 4 Diagrama caja negra Decodificador\_de\_instrucciones



### Descripción funcional.

Este bloque es el encargado de tomar la instrucción de 9 bits proporcionada y en base a lo que esta contenga dar a los demás bloques las señales que son necesarias para actuar en consecuencia.

### Descripción de entradas y salidas

Señal	Dirección	Ancho (Bits)	Descripción
<b>Instruccion</b>	Entrada	9	Instrucción que ejecutará el microprocesador
<b>Move</b>	Salida	1	Señal encargada de indicar si se van a mover los registros
<b>Write</b>	Salida	1	Señal que indica al banco de registros si debe escribir en el registro seleccionado o no
<b>k</b>	Salida	4	Señal usada para seleccionar registros internos
<b>i</b>	Salida	4	Señal usada para seleccionar el registro con el que se trabajará
<b>Sel_out</b>	Salida	2	Parte de la instrucción dedicada a seleccionar el valor que se pondrá en la salida
<b>N</b>	Salida	8	Número de la instrucción a la que se puede saltar
<b>Sel_PC</b>	Salida	2	Parte de la instrucción dedicada a seleccionar el valor que se pondrá en la salida
<b>f</b>	Salida	3	Señal usada para indicarle a la ALU si debe sumar o restar
<b>Math</b>	Salida	1	Señal utilizada para indicarle a la ALU cuando debe hacer matematicas

### Código verilog.

```
module Decodificador_de_instrucciones(  
input [8:0] Instruction,  
output Move,  
output Write,  
output [2:0] j,  
output [2:0] k,  
output [2:0] i,  
output Math,  
output Sel_out,  
output [7:0] N,  
output [1:0] Sel_PC,  
output [2:0] f  
);  
reg Move_i;
```

```

reg Write_i;
reg [2:0] j_i;
reg [2:0] k_i;
reg [2:0] i_i;
reg Math_i;
reg [1:0] Sel_out_i;
reg [7:0] N_i;
reg [1:0] Sel_PC_i;
reg [2:0] f_i;

always @(Instruction)
begin

    case(Instruction[2:0])
    //Load RX #NUM
    3'b000: begin

    //RX
        case(Instruction[5:3])
        //0
            3'b000: begin
k_i = 0;
            end
        //1
            3'b001: begin
k_i = 1;
            end
        //2
            3'b010: begin
k_i = 2;
            end
        //3
            3'b011: begin
k_i = 3;
            end
        //4
            3'b100: begin
k_i = 4;
            end
        //5
            3'b101: begin
k_i = 5;
            end
        //6
            3'b110: begin
k_i = 6;
            end
        //7
            3'b111: begin
k_i = 7;
            end
        endcase
    endcase

    //#NUM
        case(Instruction[8:6])
        //0
            3'b000: begin

```

```

    j_i = 0;
end
//1
    3'b001: begin
j_i = 1;
end
//2
    3'b010: begin
j_i = 2;
end
//3
    3'b011: begin
j_i = 3;
end
//4
    3'b100: begin
j_i = 4;
end
//5
    3'b101: begin
j_i = 5;
end
//6
    3'b110: begin
j_i = 6;
end
//7
    3'b111: begin
j_i = 7;
end
endcase

Move_i = 0;
Write_i = 0;
i_i = 0;
Math_i = 0;
Sel_out_i = 0;
N_i = 0;
Sel_PC_i = 0;
f_i = 0;

end
//Load RX [RY]
3'b001: begin

//RX
    case(Instruction[5:3])
//R0+RX
        3'b000: begin
k_i = 0;
end
//R0-RX
        3'b001: begin
k_i = 1;
end
//R0<<RX

```

```

        3'b010: begin
k_i = 2;
end
//R0>>RY
        3'b011: begin
k_i = 3;
end
//~RX
        3'b100: begin
k_i = 4;
end
//R0&RX
        3'b101: begin
k_i = 5;
end
// R0|RX
        3'b110: begin
k_i = 6;
end
//R0^RX
        3'b111: begin
k_i = 7;
end
endcase

//#RY
case(Instruction[8:6])
//R0+RX
        3'b000: begin
i_i = 0;
end
//R0-RX
        3'b001: begin
i_i = 1;
end
//R0<<RX
        3'b010: begin
i_i = 2;
end
//R0>>RY
        3'b011: begin
i_i = 3;
end
//~RX
        3'b100: begin
i_i = 4;
end
//R0&RX
        3'b101: begin
i_i = 5;
end
// R0|RX
        3'b110: begin
i_i = 6;
end
//R0^RX
        3'b111: begin

```

```

        i_i = 7;
    end
endcase

Move_i = 0;
Write_i = 0;
j_i = 0;
Math_i = 0;
Sel_out_i = 0;
N_i = 0;
Sel_PC_i = 0;
f_i = 0;

end
//Store #Num
3'b010: begin

//RX
    case(Instruction[5:3])
        //0
        3'b000: begin
            k_i = 0;
        end
        //1
        3'b001: begin
            k_i = 1;
        end
        //2
        3'b010: begin
            k_i = 2;
        end
        //3
        3'b011: begin
            k_i = 3;
        end
        //4
        3'b100: begin
            k_i = 4;
        end
        //5
        3'b101: begin
            k_i = 5;
        end
        //6
        3'b110: begin
            k_i = 6;
        end
        //7
        3'b111: begin
            k_i = 7;
        end
    end
endcase

//#NUM
    case(Instruction[8:6])
        //0
        3'b000: begin

```

```

    j_i = 0;
end
//1
    3'b001: begin
j_i = 1;
end
//2
    3'b010: begin
j_i = 2;
end
//3
    3'b011: begin
j_i = 3;
end
//4
    3'b100: begin
j_i = 4;
end
//5
    3'b101: begin
j_i = 5;
end
//6
    3'b110: begin
j_i = 6;
end
//7
    3'b111: begin
j_i = 7;
end
endcase

Move_i = 0;
Write_i = 1;
i_i = 0;
Math_i = 0;
Sel_out_i = 0;
N_i = 0;
Sel_PC_i = 0;
f_i = 0;

end
//Store RX [RY]
3'b011: begin
//RX
    case(Instruction[5:3])
//0
        3'b000: begin
k_i = 0;
end
//1
        3'b001: begin
k_i = 1;
end
//2
        3'b010: begin

```

```

    k_i = 2;
end
//3
    3'b011: begin
    k_i = 3;
end
//4
    3'b100: begin
    k_i = 4;
end
//5
    3'b101: begin
    k_i = 5;
end
//6
    3'b110: begin
    k_i = 6;
end
//7
    3'b111: begin
    k_i = 7;
end
endcase

//RY
case(Instruction[8:6])
//0
    3'b000: begin
    i_i = 0;
end
//1
    3'b001: begin
    i_i = 1;
end
//2
    3'b010: begin
    i_i = 2;
end
//3
    3'b011: begin
    i_i = 3;
end
//4
    3'b100: begin
    i_i = 4;
end
//5
    3'b101: begin
    i_i = 5;
end
//6
    3'b110: begin
    i_i = 6;
end
//7
    3'b111: begin
    i_i = 7;

```

```

        end
    endcase

    Move_i = 0;
    Write_i = 1;
    j_i = 0;
    Math_i = 0;
    Sel_out_i = 0;
    N_i = 0;
    Sel_PC_i = 0;
    f_i = 0;

end

//Move RX RY
3'b100: begin
//RX
    case(Instruction[5:3])
        //0
        3'b000: begin
            k_i = 0;
        end
        //1
        3'b001: begin
            k_i = 1;
        end
        //2
        3'b010: begin
            k_i = 2;
        end
        //3
        3'b011: begin
            k_i = 3;
        end
        //4
        3'b100: begin
            k_i = 4;
        end
        //5
        3'b101: begin
            k_i = 5;
        end
        //6
        3'b110: begin
            k_i = 6;
        end
        //7
        3'b111: begin
            k_i = 7;
        end
    end
endcase

//RY
    case(Instruction[8:6])
        //R0+RX
        3'b000: begin
            i_i = 0;

```



```

    end
    //R0-RX
    3'b001: begin
    i_i = 1;
    end
    //R0<<RX
    3'b010: begin
    i_i = 2;
    end
    //R0>>RY
    3'b011: begin
    i_i = 3;
    end
    //~RX
    3'b100: begin
    i_i = 4;
    end
    //R0&RX
    3'b101: begin
    i_i = 5;
    end
    // R0|RX
    3'b110: begin
    i_i = 6;
    end
    //R0^RX
    3'b111: begin
    i_i = 7;
    end
endcase

Move_i = 1;
Write_i = 0;
j_i = 0;
Math_i = 0;
Sel_out_i = 0;
N_i = 0;
Sel_PC_i = 0;
f_i = 0;

end

//Math RX OP
3'b101: begin

//RX
    case(Instruction[5:3])
    //0
    3'b000: begin
    k_i = 0;
    end
    //1
    3'b001: begin
    k_i = 1;
    end
    //2

```

```

        3'b010: begin
k_i = 2;
end
//3
        3'b011: begin
k_i = 3;
end
//4
        3'b100: begin
k_i = 4;
end
//5
        3'b101: begin
k_i = 5;
end
//6
        3'b110: begin
k_i = 6;
end
//7
        3'b111: begin
k_i = 7;
end
endcase

//OP
case(Instruction[8:6])
//R0+RX
        3'b000: begin
f_i = 0;
end
//R0-RX
        3'b001: begin
f_i = 1;
end
//R0<<RX
        3'b010: begin
f_i = 2;
end
//R0>>RY
        3'b011: begin
f_i = 3;
end
//~RX
        3'b100: begin
f_i = 4;
end
//R0&RX
        3'b101: begin
f_i = 5;
end
// R0|RX
        3'b110: begin
f_i = 6;
end
//R0^RX
        3'b111: begin

```

```
f_i = 7;  
end  
endcase
```

```
Move_i = 0;  
Write_i = 0;  
j_i = 0;  
i_i = 0;  
Math_i = 1;  
Sel_out_i = 0;  
N_i = 0;  
Sel_PC_i = 0;
```

```
end
```

```
//Jump  
3'b110: begin
```

```
//RX  
    case(Instruction[5:3])  
        //0  
            3'b000: begin  
                k_i = 0;  
            end  
        //1  
            3'b001: begin  
                k_i = 1;  
            end  
        //2  
            3'b010: begin  
                k_i = 2;  
            end  
        //3  
            3'b011: begin  
                k_i = 3;  
            end  
        //4  
            3'b100: begin  
                k_i = 4;  
            end  
        //5  
            3'b101: begin  
                k_i = 5;  
            end  
        //6  
            3'b110: begin  
                k_i = 6;  
            end  
        //7  
            3'b111: begin  
                k_i = 7;  
            end  
    endcase
```

```

// #Cond
    case(Instruction[8:6])
        // 0: NO CONDITION
            3'b000: begin
                f_i = 0;
            end
        // 1: NO CONDITION SAVE PC IN R7
            3'b001: begin
                f_i = 1;
            end
        // 2: Z FLAG IS TRUE
            3'b010: begin
                f_i = 2;
            end
        // 3: Z FLAG IS FALSE
            3'b011: begin
                f_i = 3;
            end
        // 4: C FLAG IS TRUE
            3'b100: begin
                f_i = 4;
            end
        // 5: C FLAG IS FALSE
            3'b101: begin
                f_i = 5;
            end
        // 6: N FLAG IS TRUE
            3'b110: begin
                f_i = 6;
            end
        // 7: N FLAG IS FALSE
            3'b111: begin
                f_i = 7;
            end
    endcase

Move_i = 0;
Write_i = 0;
j_i = 0;
i_i = 0;
Math_i = 0;
Sel_out_i = 0;
N_i = 0;
Sel_PC_i = 0;
f_i = 0;

end

// Nop
3'b111: begin

Move_i = 0;
Write_i = 0;
Math_i = 0;

end

```

```
endcase  
end
```

```
assign Move = Move_i;  
assign Write = Write_i;  
assign j = j_i;  
assign k = k_i;  
assign i = i_i;  
assign Math = Math_i;  
assign Sel_out = Sel_out_i;  
assign N = N_i;  
assign Sel_PC = Sel_PC_i;  
assign f = f_i;
```

```
endmodule
```

## Banco\_de\_registros

Diagrama caja negra.

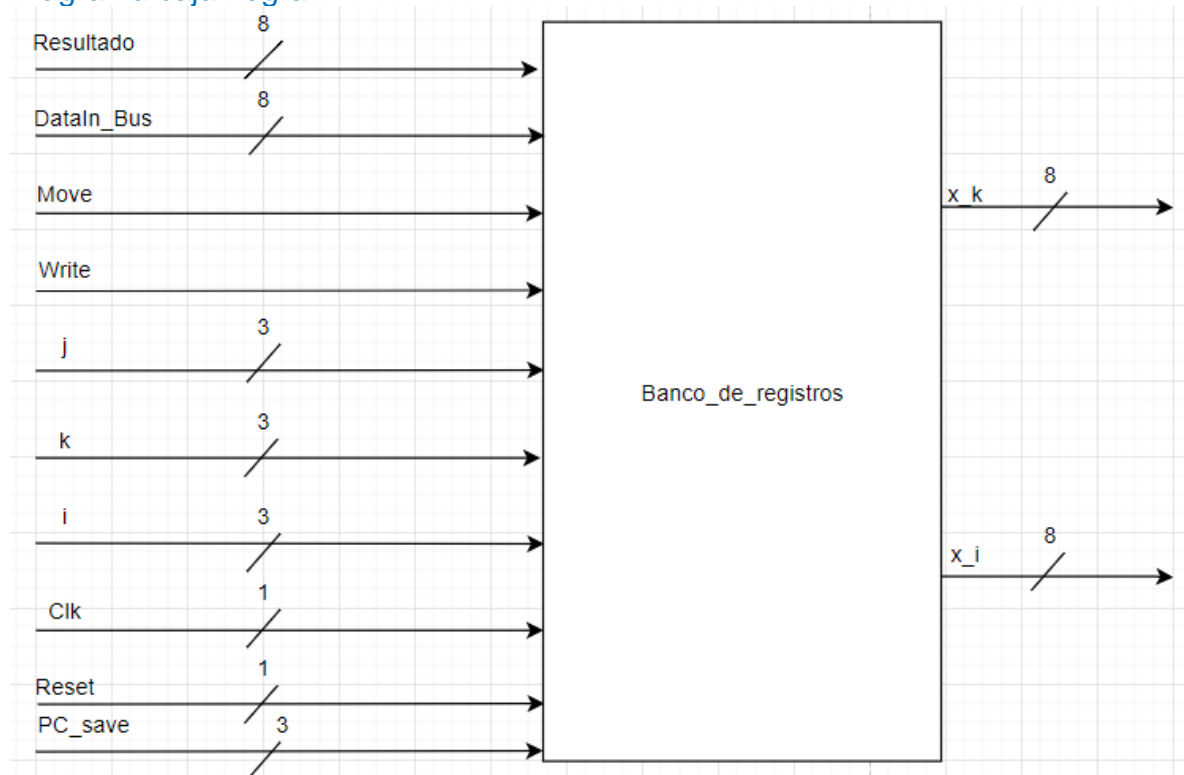


Ilustración 5 Diagrama caja negra Banco\_de\_registros

### Descripción funcional.

Este módulo es el encargado de guardar los valores numéricos y/o presentarlos a su salida (según sea necesario).

### Descripción de entradas y salidas

Señal	Dirección	Ancho (Bits)	Descripción
<b>Clk</b>	Entrada	1	Señal de reloj
<b>Reset</b>	Entrada	1	Señal de reinicio
<b>Move</b>	Entrada	1	Señal que indica al banco de registros donde debe mover los registros
<b>Write</b>	Entrada	1	Señal que indica al banco de registros si debe escribir en el registro seleccionado o no
<b>k</b>	Entrada	4	Señal usada para seleccionar registros internos
<b>i</b>	Entrada	4	Señal usada para seleccionar el registro con el que se trabajará
<b>Sel_out</b>	Entrada	2	Parte de la instrucción dedicada a seleccionar el valor que se pondrá en la salida
<b>N</b>	Entrada	8	Número de la instrucción a la que se puede saltar
<b>Sel_PC</b>	Entrada	2	
<b>f</b>	Entrada	3	Señal usada para indicarle a la ALU si debe sumar o restar
<b>x_i</b>	Salida	8	Señal que será utilizada en La ALU como operador A
<b>x_j</b>	Salida	8	Señal que será utilizada en la ALU como operador B
<b>PC_save</b>	Entrada	8	Guardar el pc en R7
<b>j</b>	Entrada	3	Valores de #num

### Código verilog.

```

module Banco_de_registros(
input [7:0] Resultado,
input Move,
input [7:0] DataIn_Bus,
input Write,
input [7:0] PC_save,
input [2:0] k,
input [2:0] i,
input [2:0] j,
input Clk,
input Reset,
output [7:0] x_k,
output [7:0] x_i
);

reg[7:0] R[0:7];
assign x_k=R[k];
assign x_i=R[i];

always@(posedge Clk)

```

```

begin
if (Reset)
begin
R[0]<=0;
R[1]<=0;
R[2]<=0;
R[3]<=0;
R[4]<=0;
R[5]<=0;
R[6]<=0;
R[7]<=0;
end

else
begin

if (Write)
begin
R[k]<= j;
R[i]<= R[i];
end

else

R[7] <= PC_save;
R[0] <= Resultado;
end

if (!Move)
begin

end
else
R[i] <= R [k];
end

endmodule

```

## ALU

Diagrama caja negra.

 


Ilustración 6 Diagrama caja negra ALU

### Descripción funcional.

Bloque encargado de hacer las operaciones matemáticas (sumas y restas), en el cual también se encuentran las banderas.

### Descripción de entradas y salidas

Señal	Dirección	Ancho (Bits)	Descripción
<b>OpA</b>	Entrada	8	Operador A
<b>OpB</b>	Entrada	8	Operador B
<b>f</b>	Entrada	1	Señal que indica a la ALU si debe sumar o restar los operadores
<b>resultado</b>	Salida	8	Resultado de la operación
<b>Ban_PC</b>	Salida	3	Señal que sirve para entregarle las banderas al PC.
<b>Math</b>	Entrada	1	Señal utilizada para indicarle a la ALU cuando debe hacer matemáticas

### Código verilog.

```
module ALU(  
input [7:0] x_k,  
input [7:0] x_i,  
input [2:0] f,  
input Math,  
output [7:0] Resultado,  
output [2:0] Ban_PC  
);  
  
reg [7:0] R0 = 0;  
  
always @(*)  
begin  
case (Math)  
1'b0:  
R0=x_k;  
  
1'b1:  
  
case (f)  
0: R0 = (x_k + x_i) ;  
1: R0 = (x_k - x_i) ;  
2: R0 = (x_k << x_i) ;  
3: R0 = (x_k >> x_i) ;  
4: R0 = ~ x_i;  
5: R0 = (x_k & x_i) ;  
6: R0 = (x_k | x_i) ;  
7: R0 = (x_k ^ x_i) ;  
endcase  
endcase  
end
```



```

assign Resultado = R0;
assign Ban_PC[0] = &(~R0);    //Cero
assign Ban_PC[1] = R0[8];    //Acarreo
assign Ban_PC[2] = R0[7];    //Negativo

```

endmodule

## Selector\_de\_salidas

Diagrama caja negra.

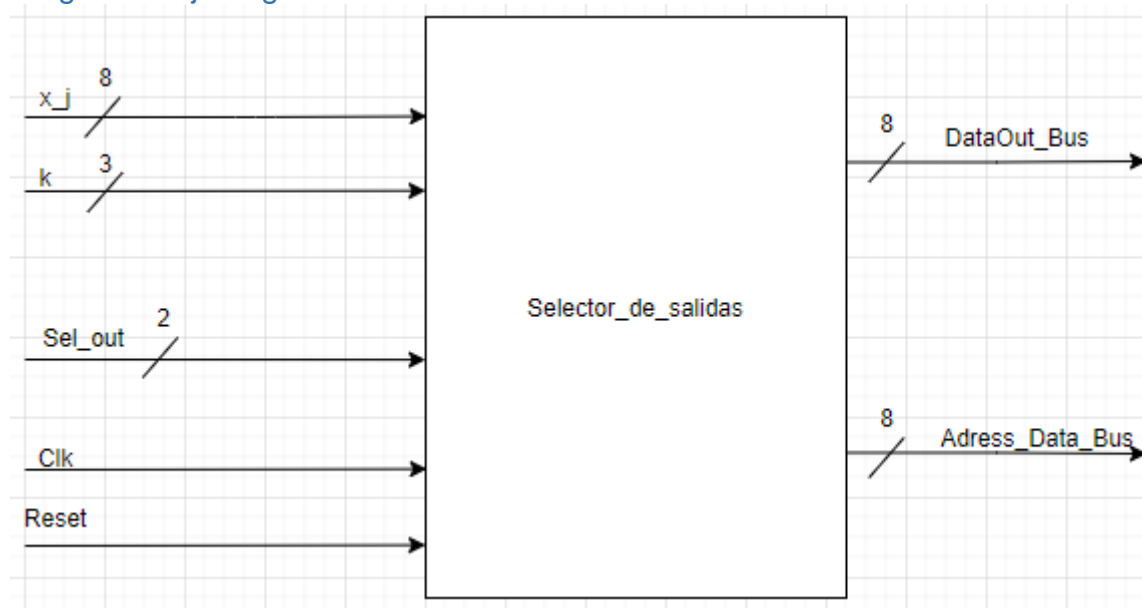


Ilustración 7 Diagrama caja negra Selector\_de\_salidas

### Descripción funcional.

Este bloque es el encargado de seleccionar el valor que se colocará en la salida y seleccionar en que salida se colocará el mismo.

### Descripción de entradas y salidas

Señal	Dirección	Ancho (Bits)	Descripción
<b>clk</b>	Entrada	6	Señal de reloj
<b>reset</b>	Entrada	1	Señal útil para reiniciar
<b>X_j</b>	Entrada	4	Señal usada para poner el valor de un registro en una salida
<b>k</b>	Entrada	2	Señal usada para mandar la dirección del dato
<b>Sel_out</b>	Entrada	2	Parte de la instrucción dedicada a seleccionar el valor que se pondrá en la salida
<b>DataOut_Bus</b>	Salida	8	Número de la instrucción a la que se puede saltar
<b>Adress_Data_Bus</b>	Salida	8	Salida de dirección de datos

## Código verilog.

```
module Selector_de_salidas(  
input [7:0] x_i,  
input [2:0] k,  
input Sel_out,  
input Clk,  
input Reset,  
output [7:0] DataOut_Bus,  
output [7:0] Adress_Data_Bus  
);  
  
reg [7:0] DataOut_Bus_i;  
reg [7:0] Adress_Data_Bus_i;  
reg [7:0] aux;  
  
always@(posedge Clk)  
begin  
    if (Reset)  
        begin  
            aux<=0;  
        end  
    else  
        case (Sel_out)  
  
            0: aux<=x_i;  
            1: aux<=k;  
  
            default: aux<=0;  
  
        endcase  
  
    end  
    always@(posedge Clk)  
    begin  
        if (Reset)  
            begin  
                DataOut_Bus_i<=0;  
                Adress_Data_Bus_i<=0;  
            end  
        else  
  
            begin  
                DataOut_Bus_i<=aux;  
                Adress_Data_Bus_i<= k;  
            end  
  
        end  
  
        assign DataOut_Bus = DataOut_Bus_i;  
        assign Adress_Data_Bus = Adress_Data_Bus_i;  
  
    endmodule
```

## Simulación

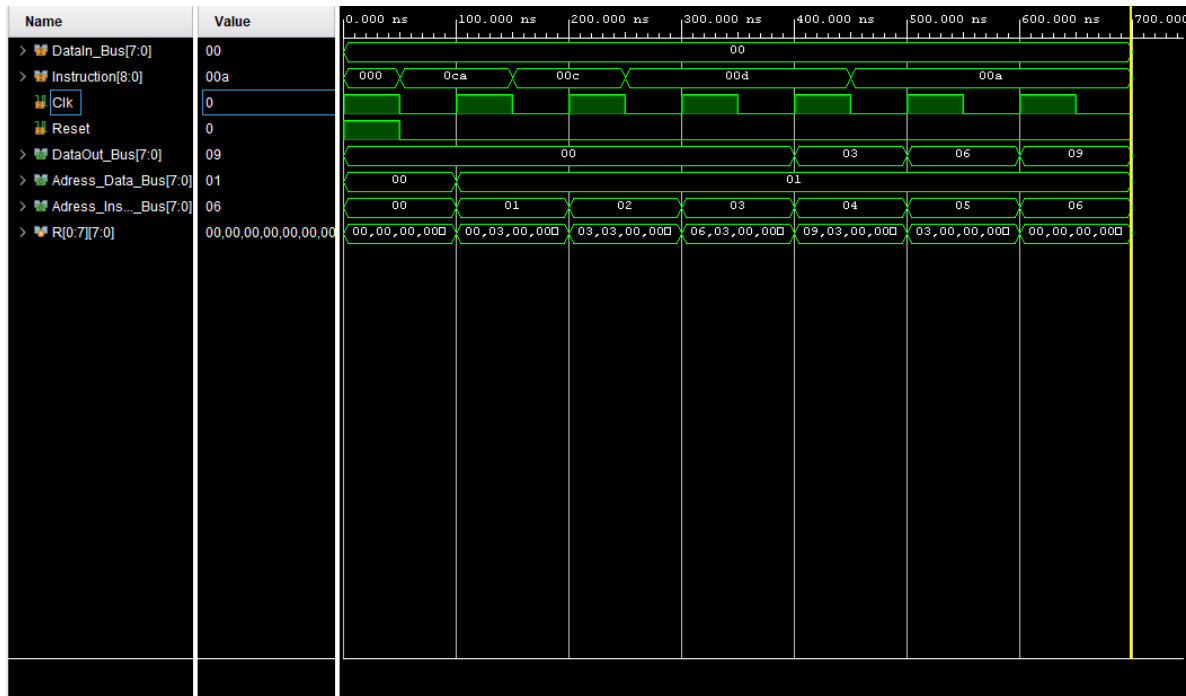


Ilustración 8 Simulación del microprocesador

### Descripción de la simulación.

En la siguiente simulación se puede observar que se guardó un 3 en el registro 1, el cual se movió al registro 0 para, posteriormente realizar sumas con estos números, se sumó  $3 + 3$  después se le sumó al resultado 3 y después se le sumó al resultado 3, dándonos como salida 9, el cual es el resultado de multiplicar 3 por 3.