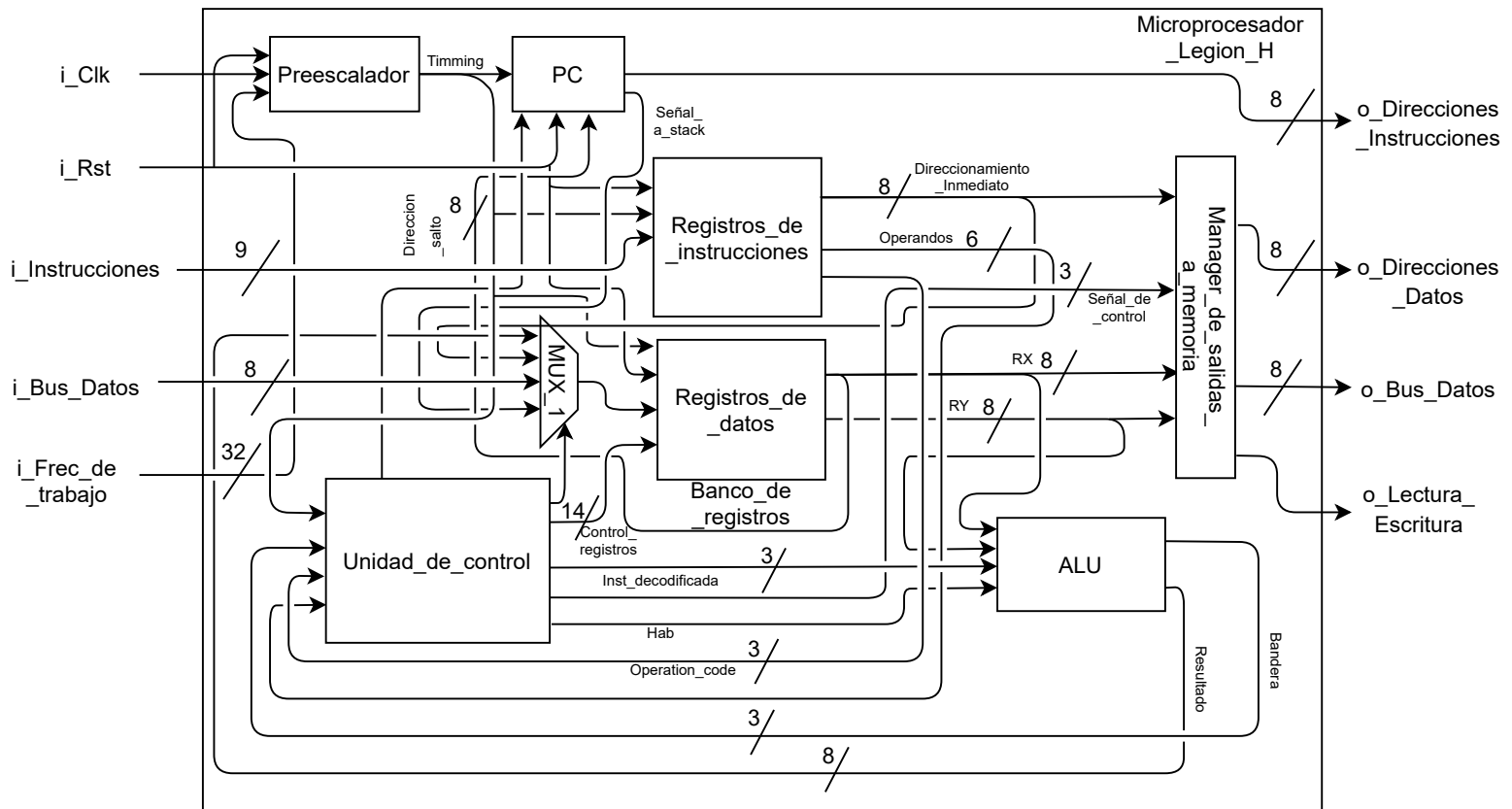


Diagrama de caja blanca V2.0



Descripción funcional

Bloque	Función
Preescalador	Se encarga de dividir la frecuencia de entrada para adaptarla a la frecuencia de funcionamiento de los componentes internos, otorga una señal lógica cuyo fin será sincronizar los procesos del sistema.
PC	El PC counter que funge como puntero de instrucciones, se encarga de registrar e indicar la posición del procesador en la secuencia de instrucciones e incrementa con cada ciclo de la señal timing, en caso de romper con la secuencia se ayuda con un registro de stack o pila para guardar la posición en la que se encontraba para posteriormente volver a ella.
Banco_de_registros	Contiene los registros de instrucciones y los registros de datos de propósito general, estas últimas con el fin de cargar el contenido de los registros de datos en la memoria. Se trata de la memoria caché del microprocesador que le permitirá almacenar los datos que utilizará.
Registros_de_instrucciones	Decodifica las instrucciones que llegan desde el registro de instrucciones y actúa conforme al set de instrucciones establecido y coordina las operaciones en la unidad lógica aritmética, también analiza el estado de las banderas y y conforme a este establece un salto o no en el PC counter o envía una señal para que se pase algún valor almacenado en el registro al bus de datos para su posterior almacenamiento en memoria
Registros_de_datos	Permite el almacenamiento de los datos provenientes de la memoria de datos y el procesamiento de estos, guarda los resultados de las operaciones realizadas por la ALU y guarda la dirección previa al salto del PC.
ALU	Se encarga de realizar las operaciones matemáticas y lógicas para enviar los datos de las operaciones a la unidad de control y posteriormente poder almacenar los resultados en los registros. También se encarga de establecer banderas o avisos que le servirán a la unidad de control para evaluar el estado de la operación, las banderas que contiene pueden ser de acarreo, de cero, de desbordamiento y de signo.

Manager_de_salidas_ a_memoria	Se encarga de manejar el direccionamiento directo, indirecto o inmediato en el bus de direcciones de salida o_Direcciones_Datos, se guía de la señal de control para pasar datos desde una salida de registros al bus de datos de salida o_Bus_Datos o establecer un estado de alta impedancia.
MUX_1	Se encarga de decidir a partir de una señal de control qué datos entran a los registros de datos, si no hay ningún resultado de operación por parte de la ALU, permite la entrada de datos desde la memoria de datos, en caso contrario, pasa el resultado de la operación, de la señal a stack del PC counter o